
江南大学考试试卷 (A卷)

一. 填空(1分/空,共10分)

- 1. 负 荷 率 $k_m = ()/P_{max}$, $\alpha = P_{min}/P_{max}$ 称 为 ()。其中 P_{max} 、 P_{min} 分别为某时段的最大、最小负荷功率。
- 2. 同步发电机发出的()功率不可以大于其额定的()功率 ()功率可以大于其额定的()功率。
- 3. 当电力系统电压偏低、频率正常时,应调节()功功率。
- 4. 频率的二次调整可以做到()差调节。
- 5. 架空输电线路快速切除故障可提高电力系统()) 态稳定性。
- 6. 在进行稳定计算时,不考虑 () 变化对系统参数 (如 X=ωL) 的影响。

二. 简答题(6分/题,共30分)

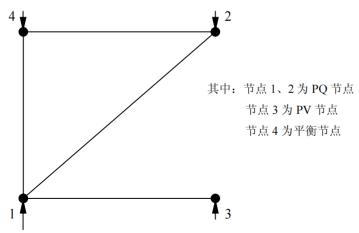1. 电力系统接线如图,写出用直角坐标表示的牛拉法计算此系统潮流时的修正方程(其中雅可比矩阵只需用"×"表示非零元素,用"0"表示零元素即可)。



- 2. 当电力系统电压偏低时能否采用调变压器分接头调压的方式? 为什么?
- 3. 当电力系统频率过高时,应采取什么措施使频率下降?为什么?

- 4. 试述为什么自动励磁调节装置可以提高电力系统稳定性。
- 5. 在分析计算电力系统发生不对称短路后的暂态稳定时,是否要考虑零序电流和负序电流?为什么?

三. 计算题(15分/题,共60分)

- 1. 某升压变压器,容量 20MVA,变比 $121(1\pm2\times2.5\%)/10.5$ kv, U_k %=10.5, $P_K=130$ kw 发电机额定电压 10.5kv,在 $\pm10\%$ 范围内变化时都能发出额定功率,求当负荷在 15+j10MVA 和 4+j4MVA 范围内变化时,要保持高压母线电压为 120KV,选择变压器分接头并校验。
- 2. 系统额定频率 50Hz, 总装机容量 2000MW, 调差系数 σ %为 5%, 总负荷为 1600MW, K_D =50MW/Hz, 在额定频率下运行时,分别计算当负荷增加 400MW 和 500MW 时的频率变化。
- 3. 两个火电厂并联运行, 其燃料耗量特性如下:

 $F_1=4+0.3P_{G1}+0.0008P_{G1}^2(t/h)$ $200 \le P_{G1} \le 300MW$ $F_2=4+0.33P_{G2}+0.0008P_{G2}^2(t/h)$ $340 \le P_{G1} \le 560MW$

当系统总负荷在 530~860MW 内时,确定不计网损时各厂负荷的 经济分配。

4. 系统如图, 假定末端电压恒定为 118kv , 求发电机不调节励磁时的静态稳定储备系数 Kp。

各元件参数如下:

G: Sn=300MVA、Xd=1.26、Xd' =0.22

T1: Sn=450MVA, Uk%=13, 10.5/242KV

T2: Sn=450MVA, Uk%=14, 220/121KV

L: $x1=0.4\Omega/km$, 300km



更多考试真题 请扫码获取

